

LOGIQUE SEQUENTIELLE (1)

ES102 / CM6

SÉQUENTIEL versus COMBINATOIRE (1)


En logique combinatoire :

- Chaque opération booléenne élémentaire requiert des transistors pour elle seule.
- Des fonctions booléennes sont calculées au moyen d'un graphe acyclique de portes (c'est une situation en « boucle ouverte »).
- le délai combinatoire total de calcul est un cumul de constantes RC, dépendant de la topologie du graphe (les graphes les plus rapides sont les arbres équilibrés)
- Plus les fonctions booléennes à calculer sont complexes, plus la structure électronique nécessaire s'étale spatialement.

En logique séquentielle :

- On recourt à des « blocs » combinatoires mais ils sont réutilisés plusieurs fois, pour effectuer successivement la même opération sur des entrées distinctes.
- La dimension temporelle est occupée par la réutilisation itérée des blocs combinatoires. La durée de chaque réutilisation doit excéder les délais combinatoires des blocs utilisés.
- Certaines sorties sont rebouclées sur les entrées (c'est une situation en « boucle fermée »), d'où une aptitude à mémoriser le passé. Il en découle un comportement.
- De la complexité du comportement et de l'ingéniosité de sa réalisation dépend la complexité spatiale du système séquentiel.

SÉQUENTIEL versus COMBINATOIRE (2)

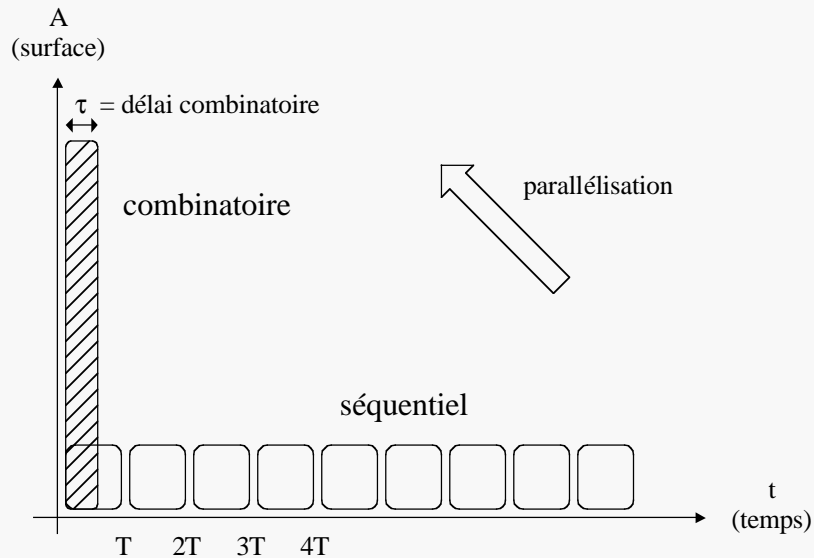



LOGIQUE SEQUENTIELLE : SUBIE OU VOULUE ?

- **Subie** : données non disponibles simultanément
 - observation/contrôle de systèmes réels dynamiques : signaux, processus industriels, robotique, ...
 - restriction d'accès aux données : mémoire, canal de communication
 - données trop nombreuses
- **Voulue** : valorisation des investissements matériels :
 - taux d'utilisation maximal par gestion optimisée des tâches
 - en se contentant d'un jeu de ressources universelles
 - microprocesseur et approche RISC (cf. CM9/10)
 - en profitant de la dépendance des tâches vis-à-vis des données
 - évaluation paresseuse (a&&b), algorithmie récursive, ...

BOUCLE FERMÉE


La logique séquentielle

  - ne se limite pas à réutiliser des ressources de calcul plusieurs fois avec des entrées différentes.
- C'est aussi réinjecter certains résultats de calcul en entrée !
- On passe donc en « boucle fermée », avec une puissance expressive bien supérieure :
 - de l'itératif au récursif
 - Boucle fermée en automatique, systèmes dynamiques, systèmes chaotiques →



- Mais peut-on reboucler n'importe quoi n'importe comment ?

CHAINES D'INVERSEURS EN BOUCLE FERMÉE

 

Inverseur rebouclé

Etat stable analogique à la tension V_s : il s'agit de la frontière entre les 0 et les 1 logiques

Cellule mémoire

Intéressant, mais comment écrire une donnée binaire dedans ? En réouvrant la boucle ?

Oscillateur en anneau


Inverseur CMOS = amplificateur
Instabilité \Rightarrow oscillation

LOGIQUE SÉQUENTIELLE SYNCHRONE (1)

- Comment avoir les avantages de la boucle fermée (récursion) sans ses inconvénients (instabilité) ?
- En rebouclant à travers un **sas** :
 - empêchant un retour direct de sorties vers entrées
 - nommé bascule D et souvent noté « dff » (pour « D-flip-flop »)
 - piloté par un signal spécial appelé « horloge », indépendant des entrées et des sorties, souvent noté CK (pour « clock »)

- Présentation de la bascule D :

 
- L'horloge CK fournit des « tops », à intervalles réguliers de durée T
- A chaque top, la bascule D « échantillonne » la valeur de son entrée d, puis place (bloque) cette valeur sur sa sortie q jusqu'au prochain top, après un délai combinatoire petit devant T : la bascule D est un « échantillonneur-bloqueur »



FONCTIONNEMENT D'UNE BASCULE D

Horloge = signal binaire périodique à transitions brèves, appelées fronts

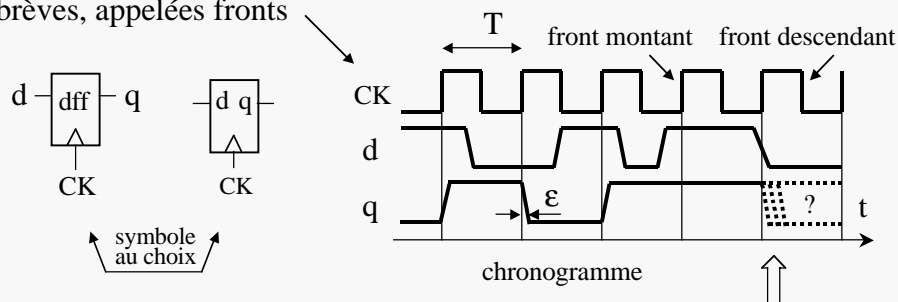
Les « tops » d'horloge seront les fronts montants du signal d'horloge



La valeur de d doit être stable de part et d'autre du top d'horloge, avant (temps de pré-positionnement = « setup time ») et après (temps de maintien = « hold time »), sans quoi q n'est binaire qu'au bout d'un délai incertain (métastabilité) et de valeur indéterminée


LOGIQUE SÉQUENTIELLE SYNCHRONE (2)

- Le temps, découpé en intervalles réguliers, est discrétisé.
- Des résultats de calcul produits lors d'un intervalle de temps deviennent des données de calcul lors de l'intervalle suivant.
- Grâce à ce découpage du temps, on peut reboucler n'importe quel bloc combinatoire à travers des bascules D !
- Il est possible de faire de la logique séquentielle sans horloge. Cela s'appelle de la logique séquentielle asynchrone (hors ES102).
- Dorénavant, les termes « entrée » et « sortie » ne concerneront plus ce qui est rebouclé par des bascules D, mais uniquement ce qui entre ou qui sort en dehors de cette boucle. Les valeurs q des bascules D seront appelées « état ».

 


AUTOMATES AVEC UNE SEULE BASCULE D


automate isolé
(sans entrée ni sortie)

 


$$q^+ = q'$$

 

automate
(avec entrée)

 


loi de transition $q^+ = q'x'$

 


2 états possibles pour la bascule D :
a) $q=0 \rightarrow$ état A b) $q=1 \rightarrow$ état B

automate
avec sortie

 

 
loi de transition $q^+ = q'x'$ fonction de sortie $y = q'$




transition inconditionnelle

ASSOCIATIONS DE BASCULES D

- en « parallèle » : bascule D numérique

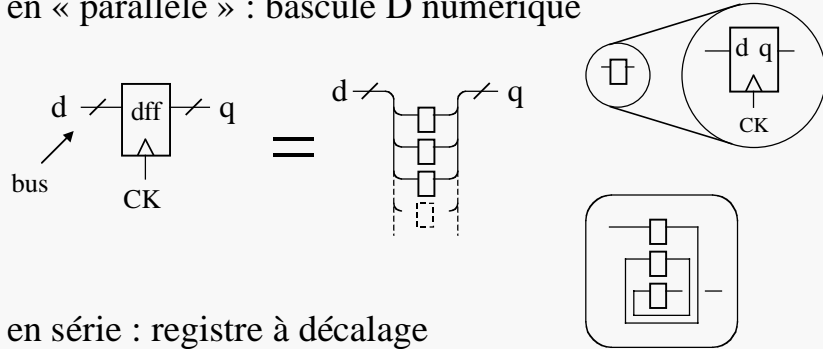

- en série : registre à décalage

 


AUTOMATES FINIS AVEC SORTIE (FINITE STATE MACHINES)



log. comb. = logique combinatoire

q^+ : successeur de q après le prochain top d'horloge



machine de Mealy

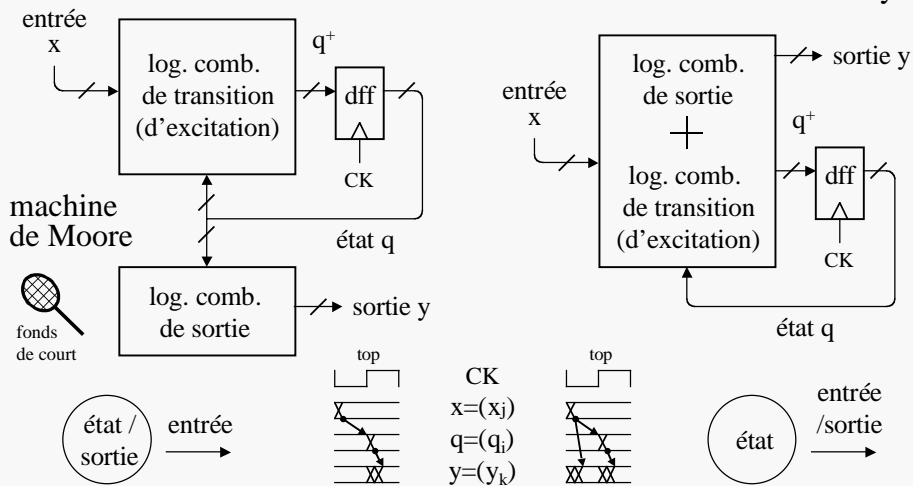

AUTOMATES : FORMALISATION

- Automate avec sortie = quintuplet (X, Q, f, Y, g) tel que :
 - X est l'ensemble (alphabet) des entrées, Y est celui des sorties
 - Q est l'ensemble des états
 - $f : Q \times X \rightarrow Q$, est appelée fonction d'excitation (ou de transition)
 - $q^+ = f(q, x)$ est le successeur de q soumis à l'entrée x
 - $g : Q \rightarrow Y$ (Moore), est appelée fonction de sortie
 - $Q \times X \rightarrow Y$ (Mealy)
- Fonctions généralisées de transition f^* et de sortie g^* :
 - X^* = ensemble des séquences finies d'éléments de X (monoïde)
 - $\forall q \in Q, \forall \xi \in X^*, \forall x \in X, f^*(q, \xi x) = f(f^*(q, \xi), x)$
 - $g^*(q, \xi x) = g(f^*(q, \xi x))$ ou $g(f^*(q, \xi), x)$
 - Concaténation de ξ et de x Moore Mealy
- Automates finis $\Leftrightarrow X$ et Q sont des ensembles finis

PLUS CONCRÈTEMENT ...

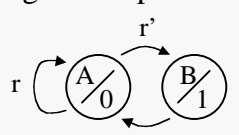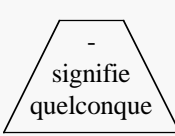- La formalisation des automates (transparent précédent) a donné un sens encore nouveau aux notions d'entrées et sorties :
une entrée (resp. une sortie) est une configuration possible des signaux d'entrée (resp. de sortie)
- Considérons un exemple antérieur :  c'est une machine de Moore
- Il y a un seul signal d'entrée, r , mais il y a 2 entrées : $r=0$ et $r=1$, que l'on abrège en r' et r
- Avec n signaux d'entrée binaires, il y aurait 2^n entrées
- Ici : $X = \{ 0, 1 \}$ $Y = \{ 0, 1 \}$ $Q = \{ A, B \}$
et $f(A, 1)=A$; $f(A, 0)=B$; $f(B, -)=A$; $g(A)=0$; $g(B)=1$;
- Mais, pour l'utilisateur, l'important c'est que : 
- $g^*(-, 1)=0$; $g^*(-, 10)=1$; $g^*(-, 1(00)^*)=0$; $g^*(-, 1(00)^*0)=1$;
C'est le comportement !

notation unixienne : sous-séquence 00 répétée 0, 1 ou plusieurs fois

SYNTHESE DES AUTOMATES

Spécifications comportementales :


entrées X - sorties Y - état initial « naturel » q_0
 $s : X^* \rightarrow Y$, où $s(\xi)$ est la sortie de l'automate
 parti de q_0 et ayant subi la série ξ d'entrées

recherche
du coût
matériel
minimal

Etablissement d'un
diagramme d'états

$Q ? f ? g ?$ tels que
 $\forall \xi \in X^*, g^*(q_0, \xi) = s(\xi)$

Implantation

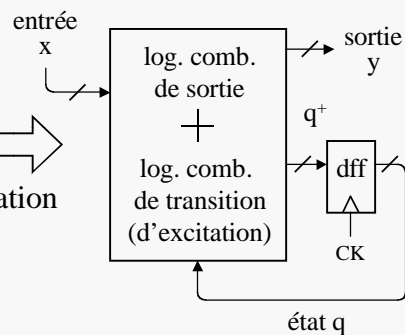

0) Q deviné ($|Q| \geq |X|$)


1) Minimisation $|Q|$

2) Affectation des états $\rightarrow f, g$

1) MINIMISATION DU NOMBRE D'ETATS

- Ayant trouvé un jeu Q , f et g fournissant le comportement voulu, il est intéressant de minimiser le cardinal de Q ($|Q|$)
- Solution : regrouper les états en classes d'équivalence comportementale (notée \equiv)
 - $q_1 \equiv q_2$ ssi $\forall \xi \in X^*, g^*(q_1, \xi) = g^*(q_2, \xi)$
 - que l'on met sous une forme récursive plus utile (cas Mealy) :
 $q_1 \equiv q_2$ ssi $\forall x \in X, g(q_1, x) = g(q_2, x)$ et $f(q_1, x) \equiv f(q_2, x)$
- Algorithme pour établir les classes d'équivalence :
 - 1. Partitionner Q par groupes ayant les mêmes sorties $\forall x \in X$
 - 2. Vérifier si, $\forall x \in X$, chaque groupe a ses successeurs dans un même groupe, sinon séparer les états hétérogènes.
 - Itérer 2 jusqu'à stabilité

EXEMPLE DE MINIMISATION DE $|Q|$

 

Automate
reconnaisseur de
séquences 111

1. $0/0$ & $1/0$: $\{A,B\}$ - $0/0$ & $1/1$: $\{C,D\}$

2. Mais A et B ne sont pas équivalents
car leurs successeurs $f(A,1)=B$ et $f(B,1)=C$ ne le sont pas,
d'où une partition plus fine : $\{A\}$, $\{B\}$, $\{C,D\}$

2'. Avec la partition précédente, chaque groupe a ses successeurs
dans le même groupe. La stabilité est atteinte.

Finalement, C et D peuvent être regroupés en un seul état

2) AFFECTATION DES ETATS

- Pour pouvoir établir les f et g correspondant au nouveau Q , il faut choisir des codes numériques pour chaque état
- Si $|Q| \leq 2^k$, on peut choisir des codes de longueur k bits, ce qui correspond à utiliser k bascules D dans le montage.
- Stratégies d'affectation usuelles :
 - minimisation de la somme cumulée des distances de Hamming entre codes d'états successeurs $000 \rightarrow 100 \rightarrow 101 \rightarrow 111$
 - « one-hot » : une bascule par état $001, 010, 100$
 - minimisation exacte du coût impossible sauf par énumération exhaustive, d'où usage d'heuristiques et d'optimisation stochastique

3) ACHEVEMENT DE LA SYNTHÈSE

- Le choix de Q et des codes correspondant à chaque état déterminent complètement les fonctions f et g.
- Il reste à les implanter sous forme de logique combinatoire en se connectant en entrée et en sortie des bascules D.
- Exemple générique :

états, entrées et sorties chacun sur 2 bits

$$q = (q_1 q_0), \quad x = (x_1 x_0), \quad y = (y_1 y_0)$$

alors voici les fonctions booléennes à exprimer et implanter


$$q_1^+ = f_1(q_1, q_0, x_1, x_0) \quad ? \quad q_0^+ = f_0(q_1, q_0, x_1, x_0) \quad ?$$

$$y_1 = g_1(q_1, q_0) \quad ? \quad y_0 = g_0(q_1, q_0) \quad ? \quad \text{cas Moore}$$

$$y_1 = g_1(q_1, q_0, x_1, x_0) \quad ? \quad y_0 = g_0(q_1, q_0, x_1, x_0) \quad ? \quad \text{cas Mealy}$$


UN AUTOMATE QUI COMPTE ...

- Un compteur simple est un automate dont l'état Q indique le temps, qui s'incrémente de 1 à chaque top d'horloge
- Affectation des états = codage binaire naturel de Q
- Le successeur de $Q = (q_i)_{0 \leq i < n}$ est $Q^+ = (q_i^+)_{0 \leq i < n} = Q+1$
- Incrémenter un nombre \Leftrightarrow lui ajouter 0 avec $c_0=1$
d'où $c_{i+1} = q_i \cdot c_i$ et $q_i^+ = q_i \oplus c_i$
- Les équations d'évolution ci-dessus se traduisent par la « tranche 1-bit » ci-contre :
- Pour obtenir le compteur complet, il suffit de juxtaposer n tranches, avec $c_0=1$

 

COMPTEUR CYCLIQUE DE 0 À 3

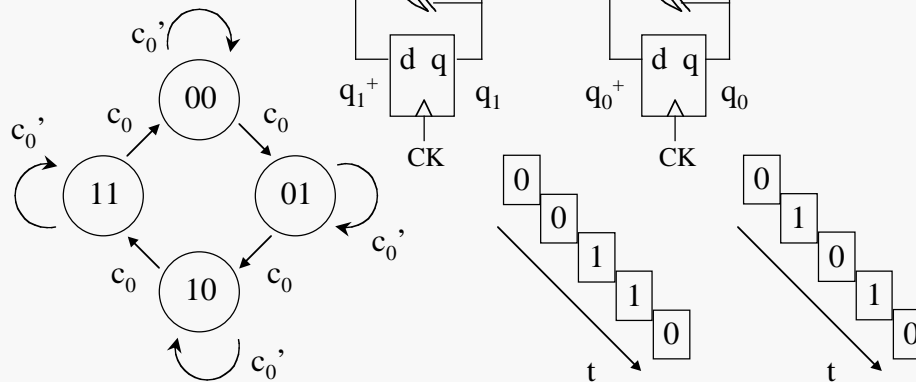Ni bits d'état, ni signaux d'entrée ou de sortie, les c_i font partie de la logique combinatoire



Mais c_0 est utilisable en tant qu'entrée : $c_0=0$ bloque le compteur

LA SEMAINE PROCHAINE : CM7

- Mémoires et bascules
- Registres
- Chemin de données
- Unité de contrôle
- Logique programmée